

Physics 30 - Lesson 18B Electric Power

- 1) The power company for Calgary is Enmax. ✓
 /3 Cost of power is $\approx \$0.079/kWh$ ✓ ✓

- 2) $t = 1.5 \text{ min} \times 60s = 90s$ $P = IV = 4.0A(60V) = 240W$ ✓
 /3 $I = 4.0A$ $E = Pt = 240W \times 90s$ ✓
 $V = 60V$ $E = 2.16 \times 10^4 J$
 $P = ?$
 $E = ?$

- 3) a) $P = IV = 12.5A(240V)$ ✓
 $P = 3.0kW$
 /3 b) $P = I^2 R = (12.5A)^2 (8.3\Omega)$ ✓
 $P = 1.2kW$
 c) $P = \frac{V^2}{R} = \frac{(120V)^2}{240\Omega} = 60W$ ✓

- 4) a) $P = IV = 15A(240V)$ ✓
 $P = 3.6kW$
 /4 b) toaster
 $I = \frac{P}{V} = \frac{800}{120} = 6.67A$
 kettle
 $I = \frac{P}{V} = \frac{1180}{120} = 9.83A$
 $I = 20A - 6.67A - 9.83A = 3.5A$

- 5) a) $I = \frac{P}{V} = \frac{1000}{120} = 8.3A$ ✓
 /4 b) $R = \frac{V}{I} = \frac{120}{8.3} = 14.4\Omega$ ✓ $I = \frac{V}{R} = \frac{240}{14.4} = 16.7A$ ✓

c) $P = I^2 R = 16.7^2 (14.4) \checkmark$
 $P = 4.0kW \rightarrow \text{something will melt}$


6) $t = \frac{1}{4} h \times 1 \text{ year} \times \frac{365 \text{ days}}{\text{year}} \times \frac{24 h}{\text{day}}$
 $t = 2190h \checkmark$
 /3 $P = IV = (2.5A)(120V)$
 $P = 0.300kW \checkmark$
 $\text{cost} = Pt \times \text{rate} = 0.300kW \times 2190h \times \frac{\$0.042}{kWh} \checkmark$
 $\boxed{\text{cost} = \$27.59}$

7) $R = 16\Omega$
 $V = 120V$
 $t = 30 \text{ min} \times \frac{60s}{\text{min}} \checkmark$
 /6 $t = 1800s$
 $E = Pt = VI t = \frac{V^2 t}{R} \checkmark$
 $E = \frac{(120V)^2 (1800s)}{(16\Omega)} = 1.62MJ \checkmark$
 $\text{cost} = 1.62MJ \times \frac{\$0.030}{MJ} \checkmark$
 $\text{cost} = \boxed{\$0.049} \checkmark$

8) $R = 160\Omega \checkmark$
 $I = 15A$
 $t = 30 \text{ min} = 0.50h$
 /6 $\text{rate} = \$0.12 / kWh$
 $E = Pt = VI t = I^2 R t \checkmark$
 $E = (15A)^2 (160\Omega) (0.50h) = 18.0kWh \checkmark$
 $\text{cost} = 18.0kWh \times \frac{\$0.12}{kWh} \checkmark$
 $\text{cost} = \$2.16 \checkmark$

9) Electric cost
 $P = 100W$
 $t = 2000h \checkmark$
 $E = Pt = 100W (2000h)$
 $E = 200kWh \checkmark$
 $\text{cost} = 200kWh \times \frac{\$0.040}{kWh} \checkmark$
 $\text{cost} = \$8.00 \checkmark$
 Kerosene cost
 $\text{cost} = \frac{0.0328L}{h} \times 2000h \times \frac{\$0.22}{L} \checkmark$
 $\text{cost} = \$14.43 \checkmark$
 /9 $\text{savings} = \$14.43 - \$8.00 = \boxed{\$6.43} \checkmark$

10) Find R_{Total}

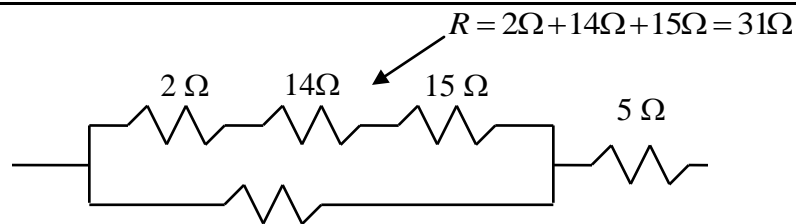

/8

$$\frac{1}{R_A} = \frac{1}{31\Omega} + \frac{1}{30\Omega}$$

$$R_A = 15.2\Omega$$

$$R_T = 15.2\Omega + 5\Omega$$

$$R_T = 20.2\Omega$$

Find energy

$$V = 120V$$

$$R = 20.2\Omega$$

$$t = 36 \times 24 \times 3600$$

$$t = 3.11 \times 10^6 s$$


$$E = PT = VIt = \frac{V^2}{R} t = \frac{(120V)^2}{20.2\Omega} (3.11 \times 10^6) s$$

$$E = 2.21 \times 10^9 J = 2212.3 MJ$$

$$\text{cost} = 2212.3 MJ \times \frac{\$0.13}{MJ} = \$287.60$$

11) a) Shortest time → highest current → parallel circuit

/3

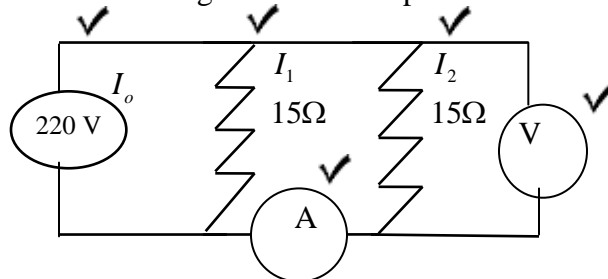

b) $I_o = ?$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{220V}{15\Omega} = 14.67 A$$

/5

$$I_2 = I_1 = 14.67 A$$

$$I_o = I_1 + I_2 = 14.67 A + 14.67 A$$

$$I_o = 29.3 A$$

/3

c) $P = ?$

$$P = VI = 220V (14.67 A)$$

$$P = 3.226 kW \text{ per coil}$$

/2

d) See diagram

/6

e) $E = mc\Delta t = (160\text{kg})(4.19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}})(1.0^\circ\text{C}) = 670.4\text{kJ}$ ✓

$$P_{\text{Total}} = 2 \times 3.226\text{kW} = 6.45\text{kW}$$
 ✓

$$P = \frac{E}{t}$$
 ✓

$$t = \frac{E}{p} = \frac{670.4\text{kJ}}{6.45\text{kW}} = 103.9\text{s}$$
 ✓

$$t = 1.73\text{min}$$
 ✓